

Organización y Arquitectura de Computadoras

Practica 05

Mauricio Araujo Chávez
312210047

20/Diciembre/2017

Preguntas:

- ¿En qué difieren los distintos tipos de flip-flops? ¿Cómo se decide qué tipo se usará en el circuito?
- Un registro de desplazamiento es un circuito secuencial que desplaza a la izquierda o a la derecha la información contenida en él. Considerando el desplazamiento de 1 bit a la izquierda. ¿Cómo se implementa dicho circuito? ¿Cómo podríamos simular su funcionamiento con las operaciones que se tienen en la ALU de 8 bits?